


2 このかん電池で自動車を速く走らせる

実験

かん電池の数やつなぎかたを変えて自動車を走らせてみましょう。

予想してみよう

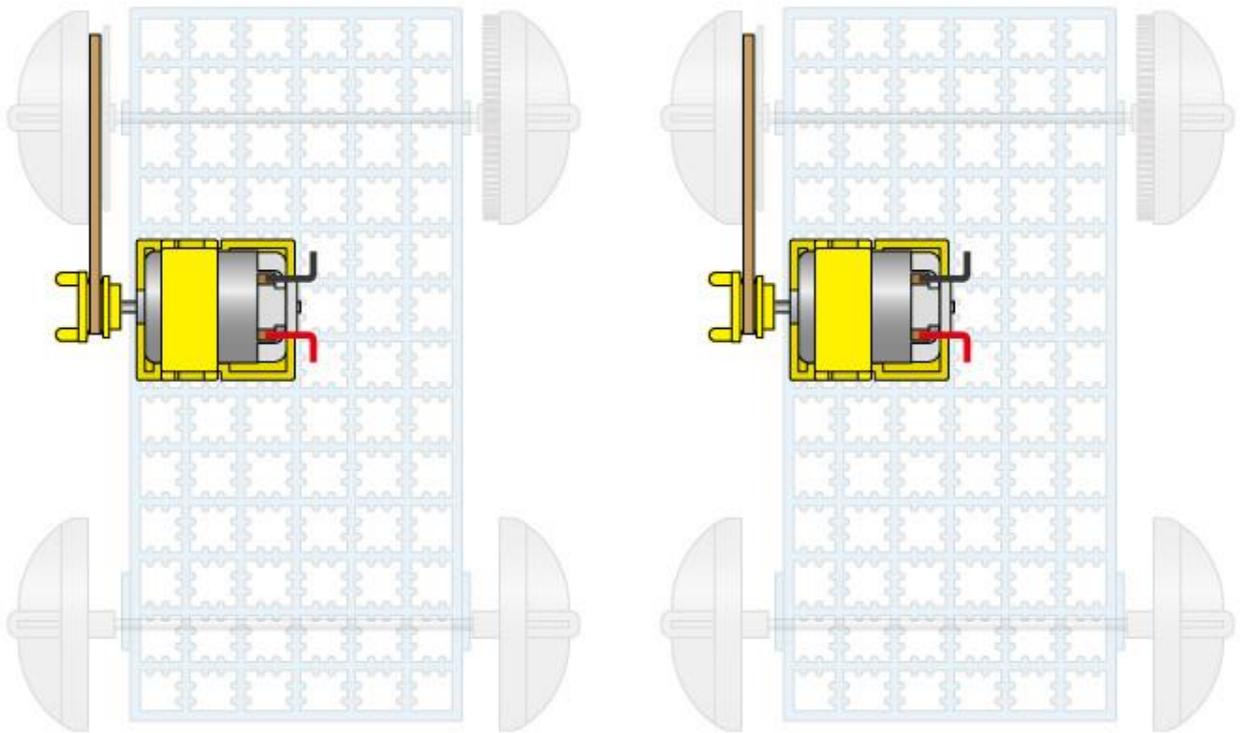かん電池2こを使って自動車を速く走らせるにはどのようなつなぎかたにするとよいでしょうか。下の図にかん電池の絵をかいて、自分の考えたつなぎかたをかきましょう。



かん電池にはどんなつなぎかたがあるだろう？

