

回路の図に使う記号

回路を図で簡単に表すときは、下の表のように、絵のかわりに記号を使います。

	豆電球	かん電池	スイッチ
絵			
記号			


下の記号の中からそれぞれに当てはまる記号をえらんで、上の表の中にかきましょう。



回路を図にするときのかき方

○ 電池の+極から-極へ向かう電流の通り道をたどり、じゅんばん順番に記号をかく。

下の右の図のわくの中に当てはまる記号をかきましょう。

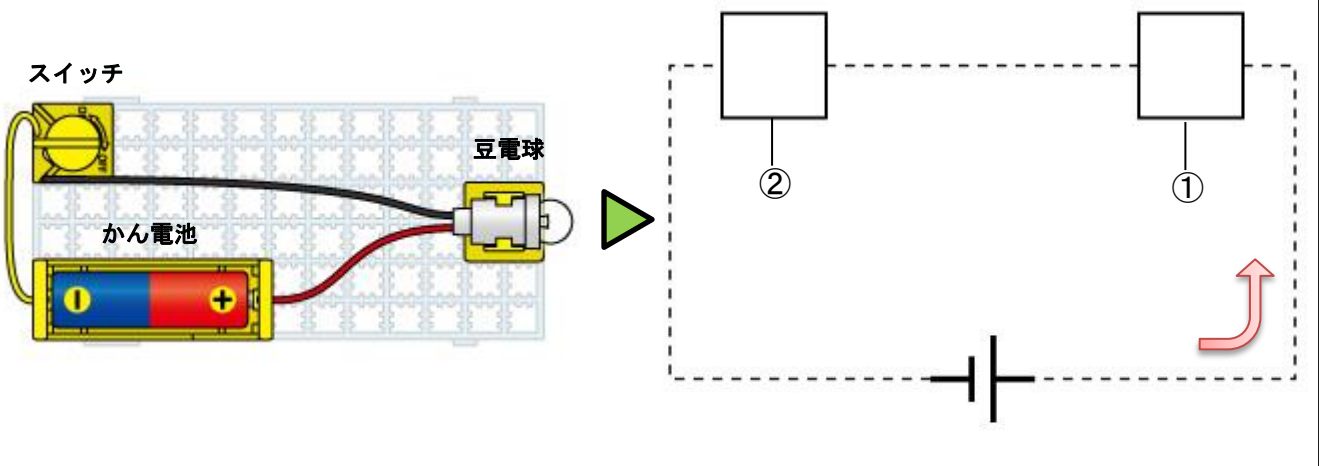

○ 電池の+極からどう線をつないでいく。どう線は直線をかき、角は直角にかく。
下の右の図に、点線に沿ってどう線をかきましょう。

