


## モーターの回る速さと電流の強さを調べる

### じっけん 実験

かん電池2このつなぎ方を変えて、モーターの回る速さや電流の強さとの<sup>かんけい</sup>関係調べてみましょう。
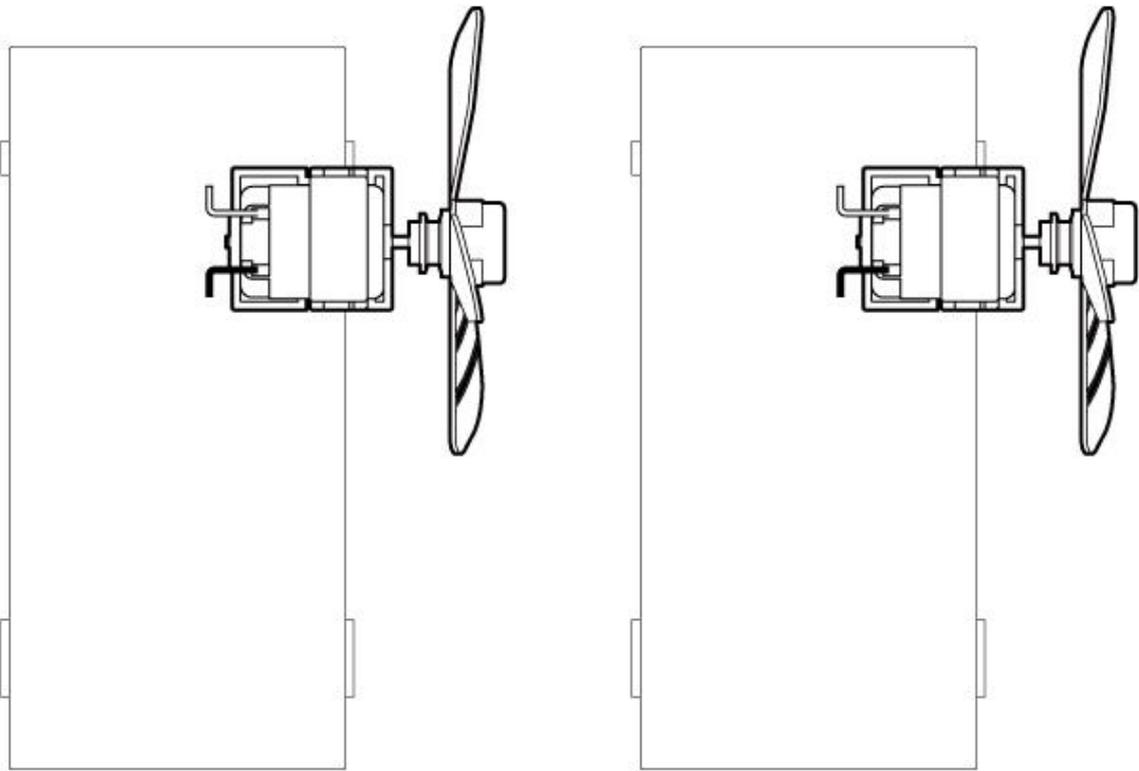
### よそう 予想してみよう

かん電池2こを使ってモーターを速く回すには、どのようなつなぎ方がよいでしょうか。下の図にかん電池の絵をかいて、自分の考えたつなぎ方をかきましょう。



かん電池にはどんなつなぎ方があるだろう？

