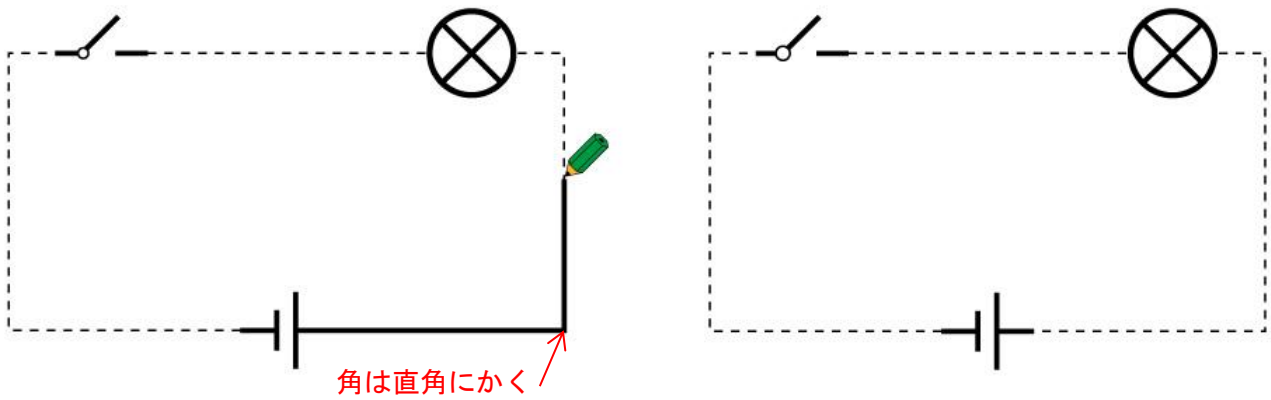


○ 電池の+極から導線をつないでいく。導線は直線をかき、角は直角にかく。

下の右の図に、点線に沿って導線をかきましょう。




ステップ3

回路を図で表してみよう!

左の絵の回路を図に変えて、右のわくの中に表してみましょう。

○ かん電池の直列つなぎ

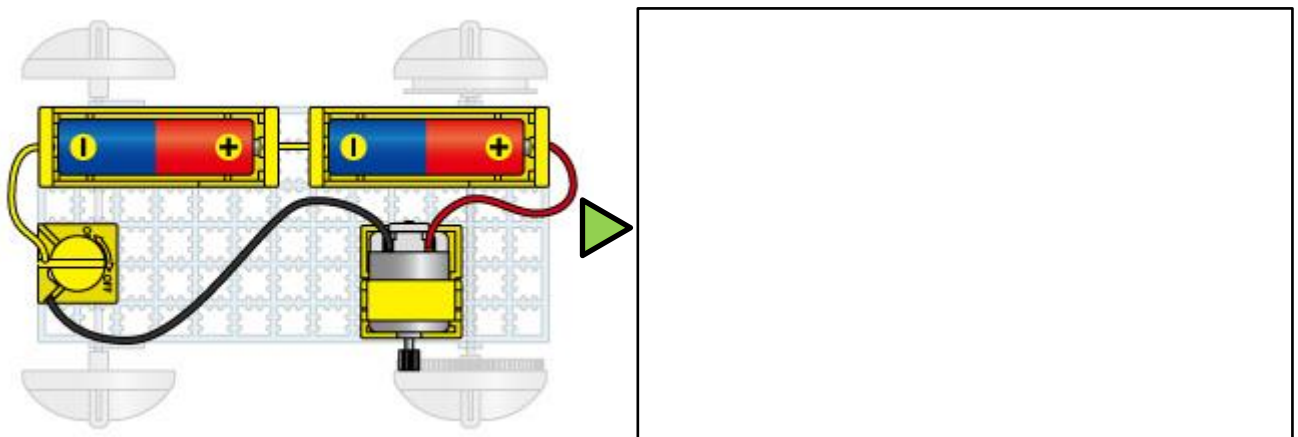

○ かん電池のへい列つなぎ

