
 


## いろいろな回路図

### けん流計を使った回路



左の絵の回路を回路図に変えて、右のわくの中にかきましょう。

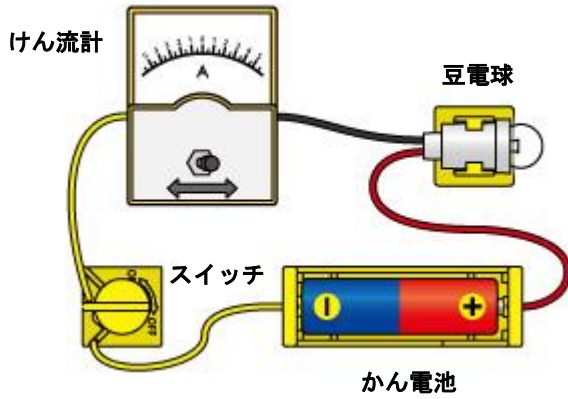

### 直列つなぎとへい列つなぎの回路

左の絵の回路を回路図に変えて、右のわくの中にかきましょう。

○ かん電池の直列つなぎ

 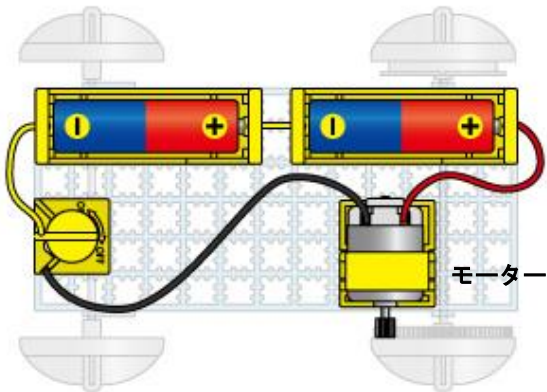

○ かん電池のへい列つなぎ

