

かん電池の向き、モーターの回る向き

よそう
予想してみよう

かん電池の向きによって、モーターの回る向きは変わるでしょうか。


モーターの回る向きは_____

じつ けん
実験

かん電池の + 極と - 極を入れかえて、モーターの回る向きを調べてみましょう。

けつ か
結果

下の図の () の中にタイヤが回る向きを○印でかきましょう。

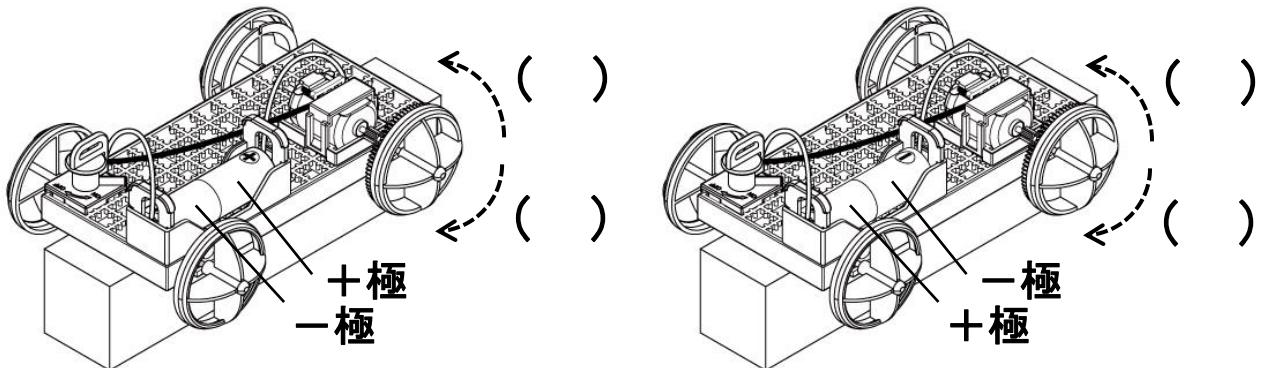

かん電池の向きを入れかえると、モーターの回る向きは_____

かん電池の向きを入れかえると、タイヤの回る向きは_____

学習のまとめ

モーターにかん電池をつなぐと、電気の通り道ができる。この通り道のことを
() といい、できた電気の流れを () という。

かん電池の+極と-極を入れかえると、モーターの回る向きが()。