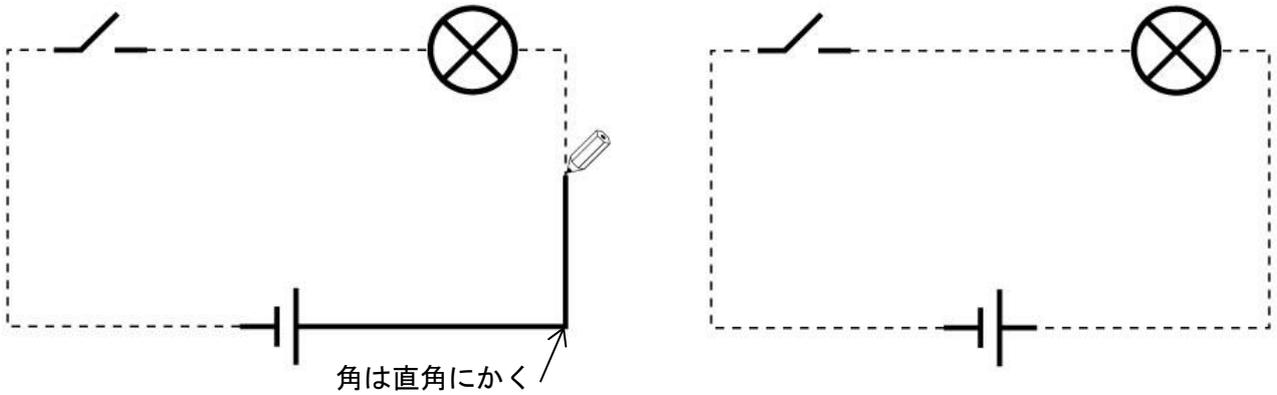




○ 電池の+極からどう線をつないでいく。どう線は直線をかき、角は直角にかく。  
 また、回路図全体が四角形になるようにかく。  
 下の右の図に、点線にそってどう線をかきましょう。




**ステップ3**

**回路図をかき練習<sup>れんしゅう</sup>をしよう!**

左の絵の回路を回路図に変えて、右のわくの中にかきましょう。  
 ※かん電池の向きにちゅういしましょう。

○ 回路①

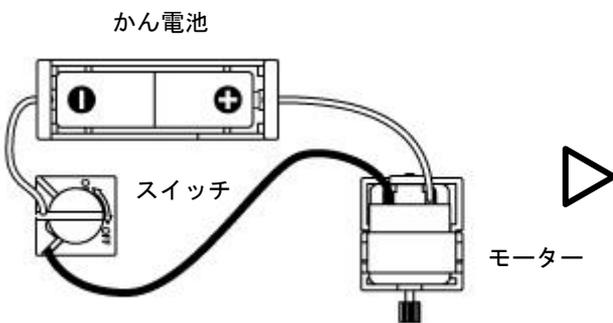

○ 回路②

