

## 電流の向きとモーターの回る向きを調べる

よそ  
**予想してみよう**

モーターの回る向きは何によって変わるでしょうか。

モーターの回る向きは\_\_\_\_\_によって変わる。

じっけん  
**実験**

回路にけん流計をつないで、かん電池の向きを変えたときのけん流計のはりのふれる向きやプロペラの回る向きを調べてみましょう。

けっか  
**結果**

下の図のけん流計の絵の中にはりのふれる向きを線でかき、( )の中にプロペラの回る向きを○印でかきましょう。



